
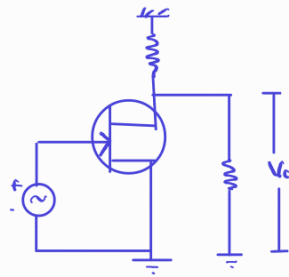


1. Calculate the voltage gain $A_v = V_o/V_i$, at 1 kHz for the circuit shown below. The FET parameters are $g_m = 2 \text{ mA/V}$ and $r_d = 10 \text{ K}$. Neglect capacitances.

Ac - analysis

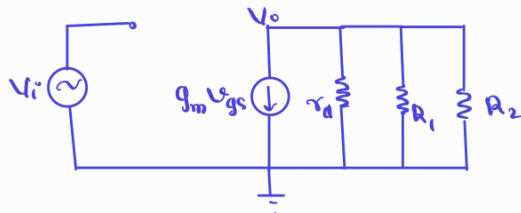


$$R_1 = R_2 = R$$



$$g_m V_{gs} = -V_o \left(\frac{1}{r_d} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right)$$
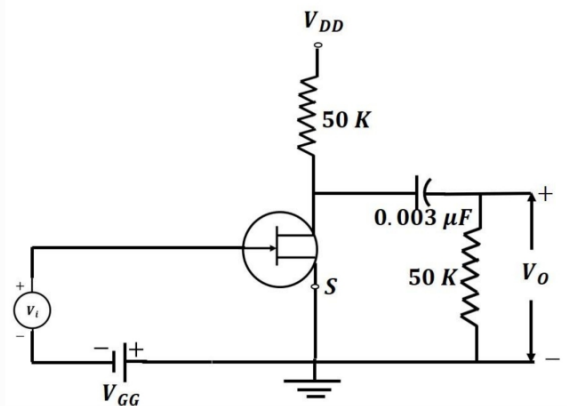
$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{g_m}{\frac{1}{r_d} + \frac{2}{R}} = \frac{2 \text{ mA/V}}{\left(\frac{1}{10} + \frac{2}{50} \right) 10^{-3}} = \frac{100}{7}$$




2. If an input signal V_i is impressed between gate and ground, find the amplification $A_v = V_o/V_i$. Apply Miller's theorem to the 50 K resistor. The FET parameters are $\mu = 30$ and $r_d = 5 \text{ K}$. Neglect capacitances.

$$R_1 = \frac{50}{1 - A_v}$$

$$R_2 = \frac{50}{1 - \frac{1}{A_v}}$$


$$R = 40 \text{ K}$$

$$R = 10 \text{ K}$$

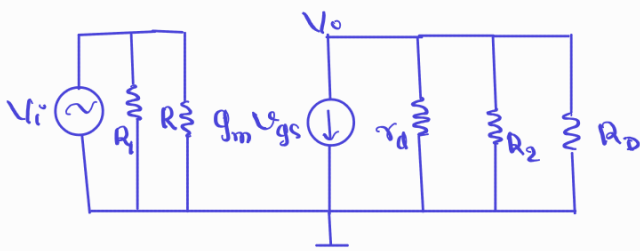

$$-g_m \frac{V_{gs}}{V_o} = \frac{1}{r_d} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_D}$$

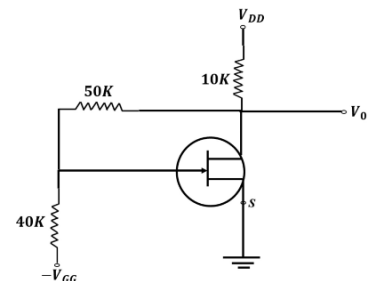
$$\Rightarrow A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{g_m}{\frac{1}{r_d} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_D}}$$



3. (a) Prove that the magnitude of the signal current is the same in both FETs provided that

$$r = \frac{1}{g_m} + \frac{2R_L}{\mu}$$

Neglect the reactance of the capacitors.

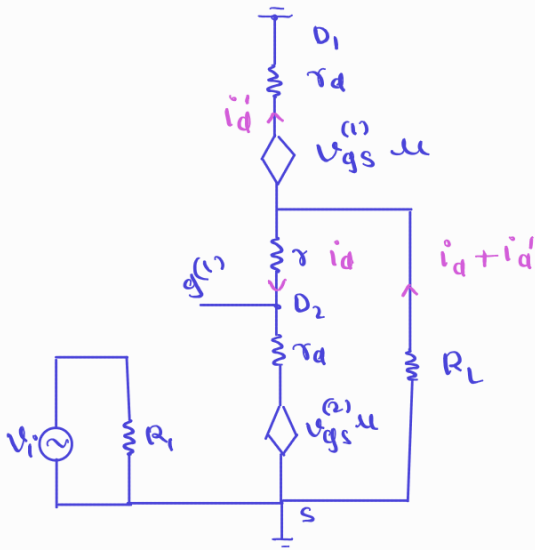

$$V_{gs}^{(1)} = -i_d r$$

$$\mu r = r_d + 2R_L$$


$$i_d' r_d + \mu V_{gs}^{(1)} + i_d R_L + i_d' R_L = 0$$

$$\Rightarrow i_d' r_d + i_d R_L + i_d' R_L = \mu i_d r$$

$$\Rightarrow i_d' r_d + \cancel{i_d R_L} + i_d' R_L = i_d r_d + \cancel{2i_d R_L}$$

$$\Rightarrow i_d' (r_d + R_L) = i_d (r_d + R_L)$$

$$\Rightarrow \boxed{i_d' = i_d}$$

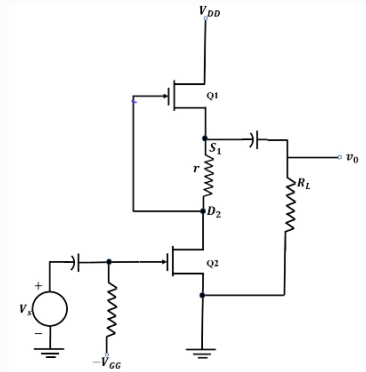

- (b) If r is chosen as part a, prove that the voltage gain is given by

$$A = \frac{-\mu^2}{\mu + 1} \frac{R_L}{R_L + r_d/2}$$

$$V_o = -2i_d R_L$$

$$\frac{V_o}{V_i} = - \frac{\mu^2}{\mu + 1} \frac{2R_L}{r_d + 2R_L}$$

$$= - \frac{\mu^2}{\mu + 1} \frac{R_L}{R_L + \frac{r_d}{2}}$$

$$\mu V_{gs} + i_d r + i_d r_d + 2i_d R_L = 0$$

$$\Rightarrow i_d = \frac{-\mu V_{gs}}{r + r_d + 2R_L}$$

$$= \frac{-\mu V_{gs}}{\frac{r_d + 2R_L}{\mu} + r_d + 2R_L}$$

$$= \frac{-\mu V_{gs}}{r_d \left(\frac{1}{\mu} + 1 \right) + 2R_L \left(\frac{1}{\mu} + 1 \right)}$$

$$= - \frac{\mu^2}{\mu + 1} \frac{V_{gs}}{r_d + 2R_L}$$

4. The amplifier stage shown uses an n-channel FET having $I_{DSS} = 1 \text{ mA}$, $V_p = -1 \text{ V}$. If the quiescent drain to ground voltage is 10 V , find R_1 .

$$I_d = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$


$$I_d = \frac{24 - 10}{56} = \frac{1}{4} \text{ mA}$$

$$\frac{1}{4} = 1 \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{-V_{GS}}{V_p} = 1 \pm \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}$$

$$V_{GS} = \frac{V_p}{2} = -\frac{1}{2} = -R_1 I_d$$
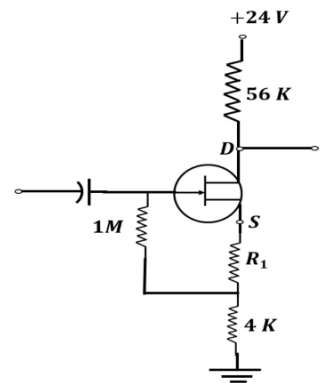
$$\Rightarrow R_1 = \frac{1}{2 I_d} = 2 \text{ k}\Omega$$




5. The FET shown has the following parameters, $I_{DSS} = 5.6 \text{ mA}$, $V_p = -4 \text{ V}$.

(a) If $v_i = 0$, find v_o ;

(b) If $v_i = 10 \text{ V}$, find v_o ;

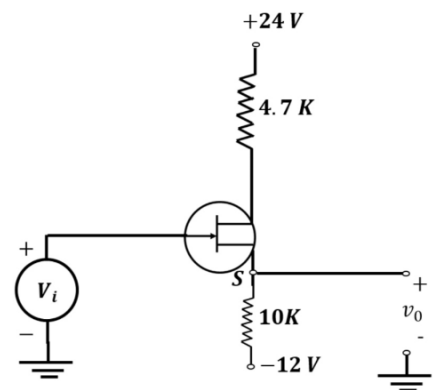(c) If $v_o = 0 \text{ V}$, find v_i ;

Note: v_o and v_i are constant voltages (and not small signal voltages).



$$V_S = V_o = -12 + I_d(10)$$

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$= V_i + 12 - 10 I_d$$

$$I_d = 5.6 \left(1 + \frac{V_i + 12 - 10 I_d}{4} \right)^2$$

b) $V_i = 10 \text{ V}$

$$I_d = 2.88 \text{ mA}$$

$$V_o = 16.87$$

$$I_d = 2.34 \text{ mA}$$

$$V_o = 11.41$$

a) $V_i = 0$

$$V_o = 6.28 \text{ V}$$

$$V_o = 2 \text{ V}$$

c) $I_d = 1.2$